

## Pre-Informe 3

### *INF-245: Arquitectura y Organización de Computadores*


Nicolás Farías G.  
201773106-0

#### Pregunta 1

- a) Un lenguaje de descripción de hardware o simplemente HDL es un lenguaje especializado de computadora que se utiliza para describir la estructura y comportamiento de circuitos electrónicos y circuitos digitales lógicos. Un lenguaje de programación sirve para crear software, en cambio el HDL está diseñado para representar hardware.
- b) **logic**: Sirve para representar una variable booleana, puede tomar valores de 0, 1, floating o undefined. Debe ser usado en todas partes excepto donde hay señales con múltiples controladores.  
**reg**: Sirve para representar la salida de un flip-flop, un latch o lógica combinacional.  
**wire**: Sirve para representar lógica combinacional, o una red cuando hay solo un controlador.  
La principal diferencia es que *reg* y *wire* están obsoletas en SystemVerilog siendo reemplazadas por *logic*. En Verilog, las señales al lado izquierdo de  $\leq$  o  $=$  en un bloque *always* debían ser declaradas como *reg* y todas las otras señales por defecto son de tipo *wire*.
- c) La sentencia **assign** se utiliza fuera del bloque *always* y sirve para describir lógica combinacional simple, se evalúa concurrentemente, es decir, se reevalúa cada vez que las entradas cambian.  
**La asignación  $\leq$**  (llamada asignación de no bloqueo) se utiliza dentro de el bloque *always* y es una buena práctica usarla para representar lógica secuencial, también es concurrente.  
**La asignación  $=$**  (llamada asignación de bloqueo) se utiliza para representar lógica combinacional más compleja dentro del bloque *always*, no se evalúa concurrentemente.
- d) *reg* define que la señal va a ser de tipo lógico,  $[15 : 0]g$  nos dice que es un bus de 16 bits. Luego se le asigna a la señal el valor hexadecimal de 16 bits A6B2 como nos indica la letra h al frente de la expresión. El valor binario es 1010 0110 1011 0010.
- e) Primero first obtiene el valor 1, ya que tiene una asignación de no bloqueo, luego con esta señal se selecciona el elemento en la posición 1 de arr, el cual se reemplaza por su valor negado.
 
#### Pregunta 2

Primero le asignamos un valor a r de 000. Luego se realiza el ruteo en ModelSim siguiendo el valor de n (Los valores en la imagen están en hexadecimal). Como se ve en la simulación n termina con un valor de dc = 1101 1100.



Ruteo

### Pregunta 3

Se adjunta el código SystemVerilog y su simulación con una vuelta completa del contador, es decir, de 0 a 31 y luego se reinicia. Se puede observar que s está en 1 cada vez que n es un número de fibonacci. Los números estan en formato decimal por claridad.

/\* Contador de 5 bits, el output s es 1 si n esta en un número de Fibonacci, y es 0 de otra forma \*/


```

module contador5b(input logic clk,
                 input logic reset,
                 output logic s,
                 output logic [4:0]n);

    always_ff@(posedge clk, posedge reset)
    begin
        if (reset) n <= 0;
        else n <= n+1;
    end

    assign s = (n == 1 | n == 2 | n == 3 | n == 5 | n == 8 | n == 13 | n == 21) ? 1 : 0;
endmodule

```

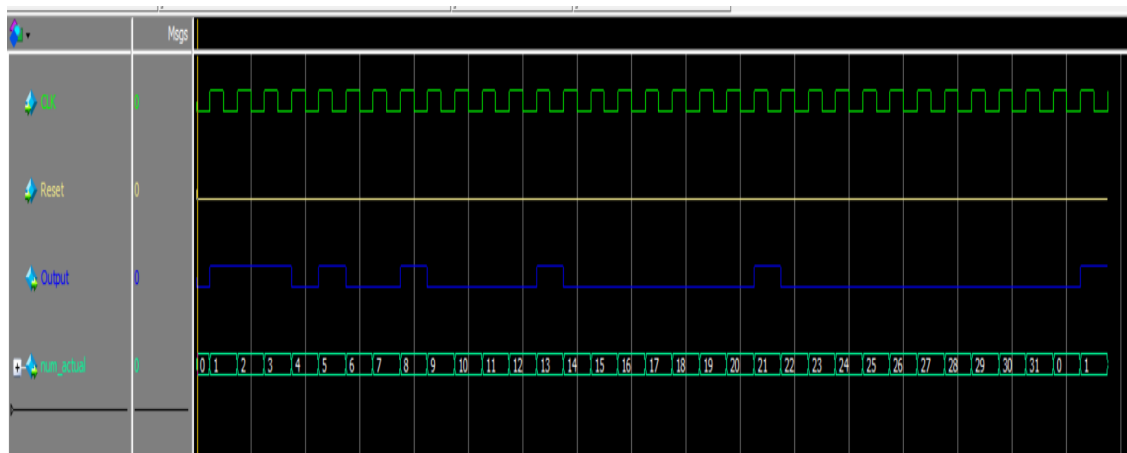

Simulación del código